
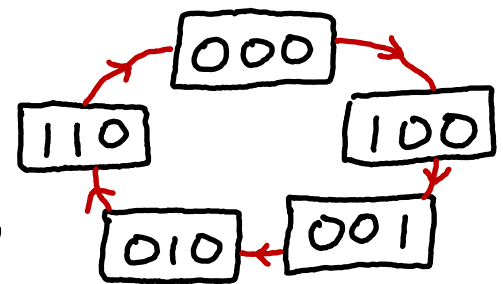


For the counter circuit below find:

- The transition table
- The transition graph

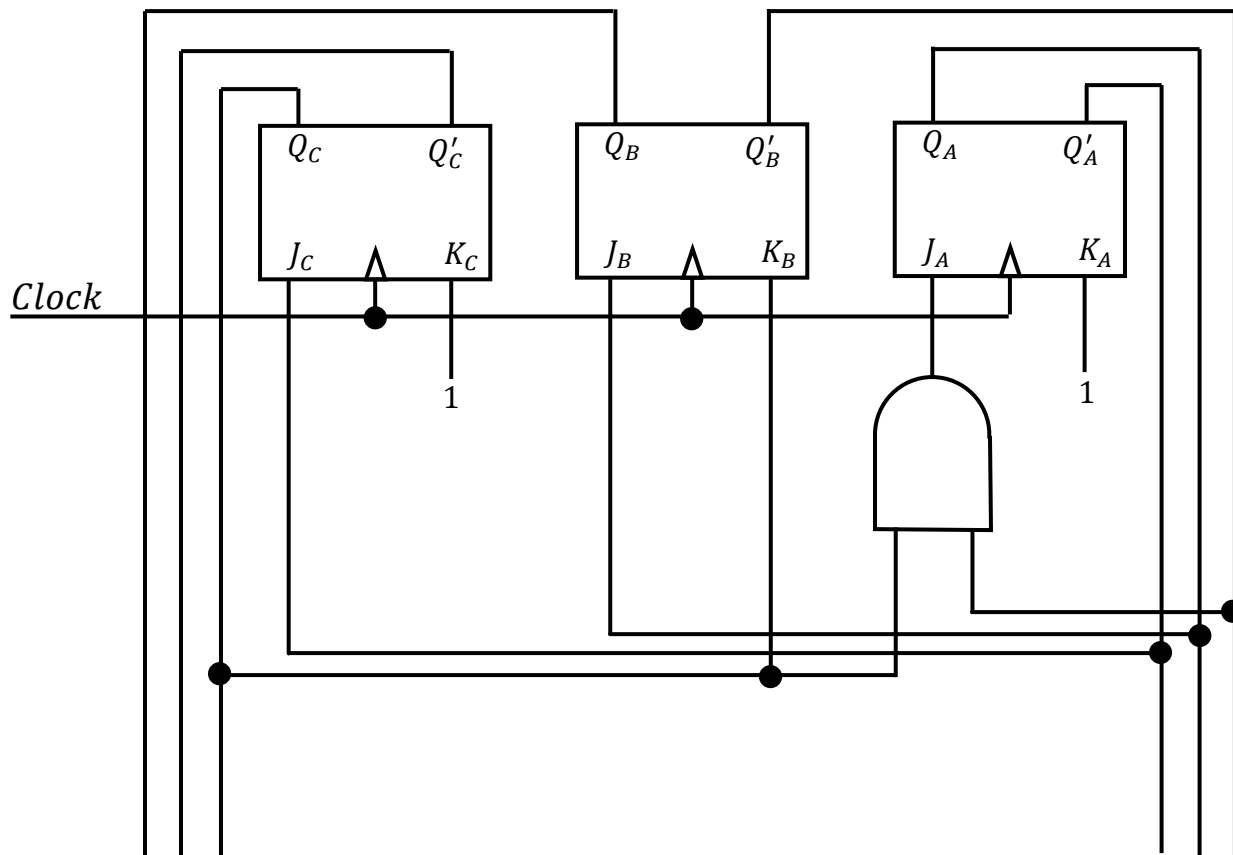The bits of the counter are CBA in that order.



C	B	A	C ⁺	B ⁺	A ⁺	J _C	K _C	J _B	K _B	J _A	K _A
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0