
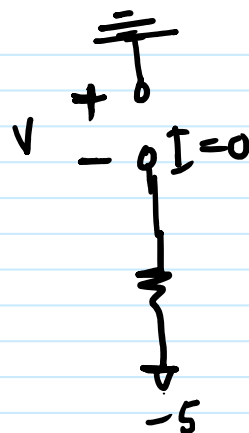



# Diodes (Ideal)

Monday, March 18, 2024

3:40 PM

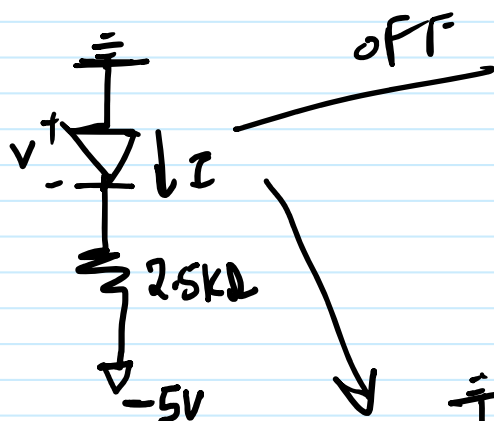


$$V = 0 - (-5) = 5V$$

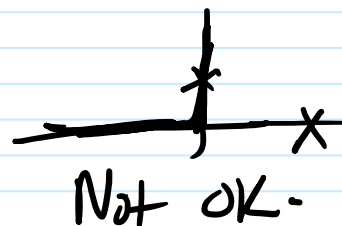

$$I = \frac{0 - (-5)}{2.5k} = 2mA$$

OK

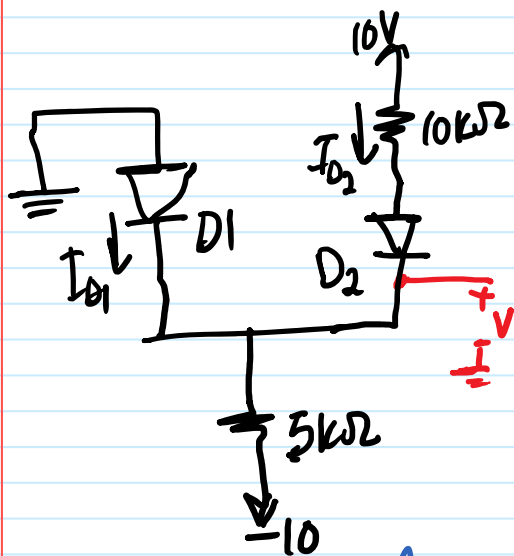

Assume D1 ON, D2 OFF



$$I_{D1} = I_x = \frac{0 - (-10)}{5k}$$


$$= 2mA$$

D1 ON → OK

$$V_{D2} = 10 - 0 = 10V$$

D2 OFF NOT OK

Assume both D1, D2 ON

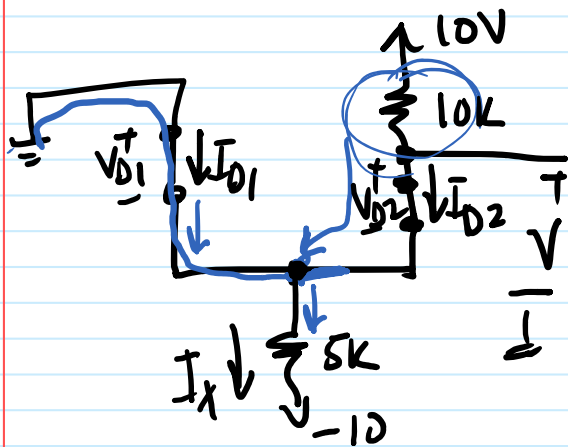


$$V_{D1} = V_{D2} = 0V$$

$$I_{x1} = \frac{0 - (-10)}{5K} = 2mA$$

$$I_{D2} = \frac{10 - 0}{10K} = 1mA$$

$$I_{D1} = 1mA \checkmark OK$$

$$V = 0.$$

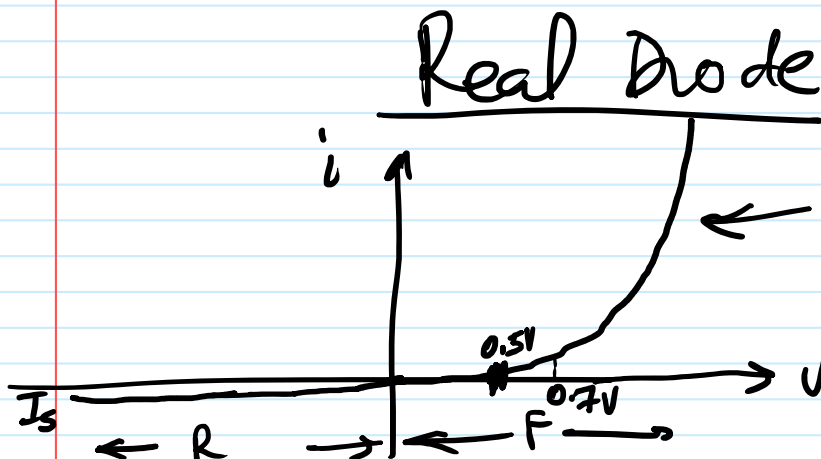

$$i = I_s (e^{V/nV_T} - 1)$$

$I_s \rightarrow$  saturation current

$n \rightarrow$  constant (1-2)

Use  $n = 1$

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad k \rightarrow \text{Boltzmann constant}$$


$$q = e^-$$

$T \rightarrow$  absolute temperature (K)

$$V_T \approx 25mV \text{ (@ room temperature)}$$

$$\text{At reverse bias, } i = -I_s$$

## Forward Region

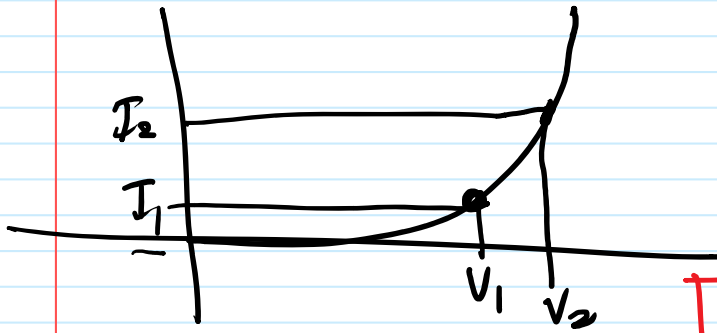

$$I_1 = I_s (e^{V_1/nV_T} - 1)$$

$$I_2 = I_s (e^{V_2/nV_T} - 1)$$

$$V_2 - V_1 = nV_T \ln\left(\frac{I_2}{I_s}\right) - nV_T \ln\left(\frac{I_1}{I_s}\right)$$

$$V_2 - V_1 = nV_T \ln(I_2/I_1)$$