

HW1 solution


.(1.10)

$$I_1 = \frac{V_{R1}}{V_{R1} + V_{R2}} I = \frac{V_{R1}}{V_{R1} + V_{R2}} * \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2} * I = \frac{R_2}{R_2 + R_1} I$$


$$I_2 = \frac{V_{R2}}{V_{R2} + V_{R1}} I = \frac{V_{R2}}{V_{R2} + V_{R1}} * \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2} * I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

$$V = I_1 R_1 = I_2 R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I \Rightarrow V = (R_1 // R_2) I$$

.(1.15)

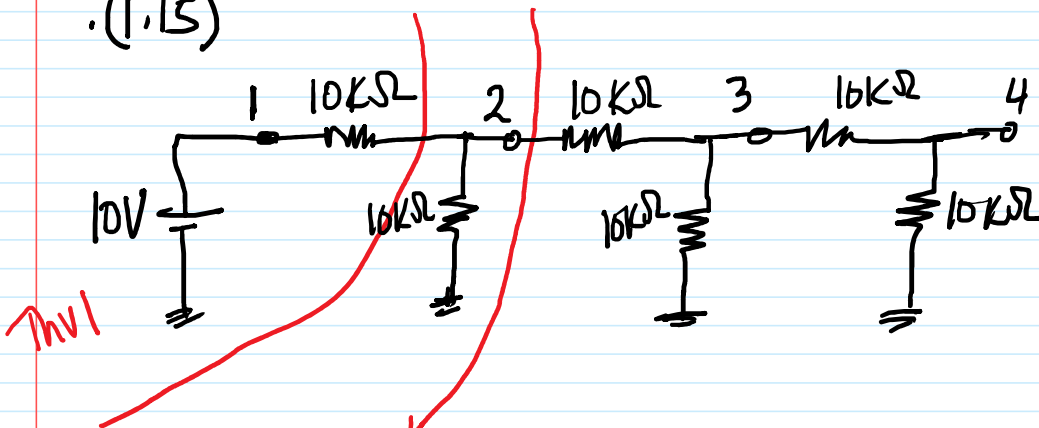

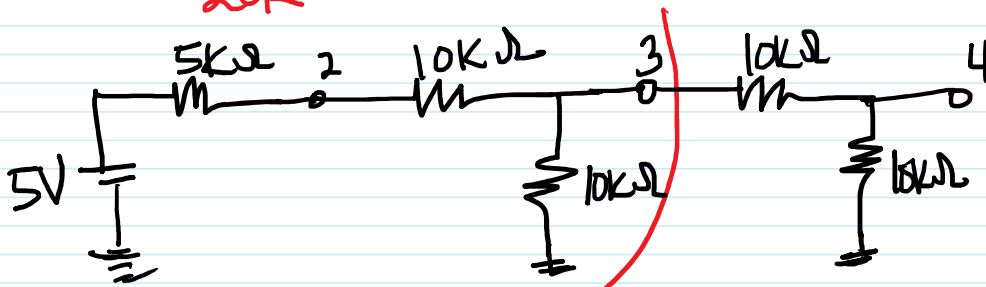
$$V_{oc} = \frac{10K}{20K} * 10V = 5V, R_{th} = 10K // 10K = 5K\Omega$$




$$V_{oc} = \frac{10K}{25K} * 5V = 2V, R_{th} = 10K // 15K = 6K\Omega$$

6KΩ 3 10KΩ 4 . 1 10V . 10K - 10K

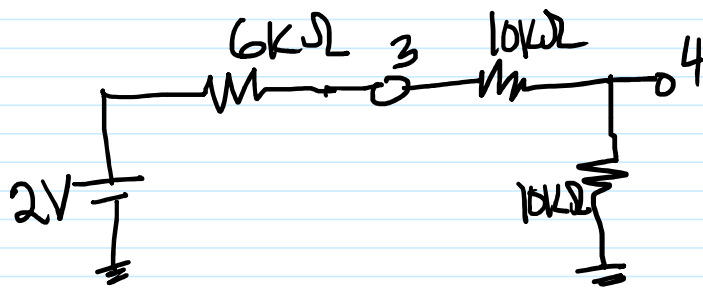


$$V_{oc} = \frac{10K}{26K} \times 2V = \underline{\underline{0.77V}}$$
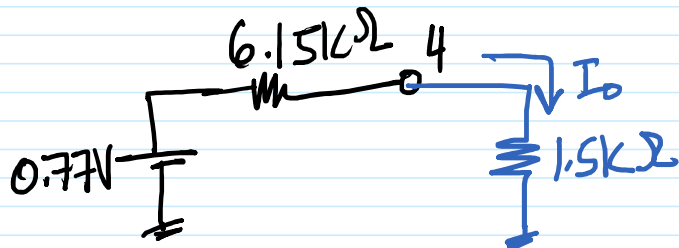
$$R_{th} = 10K // 16K = \underline{\underline{6.15K\Omega}}$$




$$I_o = \frac{0.77}{1.5K + 6.15K} = \underline{\underline{0.10mA}}$$

(1.16)

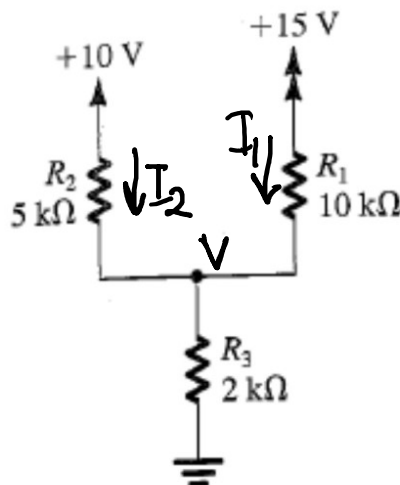

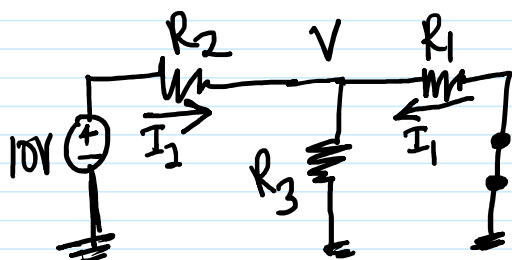
(a) Use superposition and current division




$$I_2 = \frac{10V}{R_2 + R_1 // R_3} = \frac{10V}{5K + \frac{20K}{12}} = \frac{120}{80K}$$

$$I_2 = \frac{12}{8} \text{ mA}$$
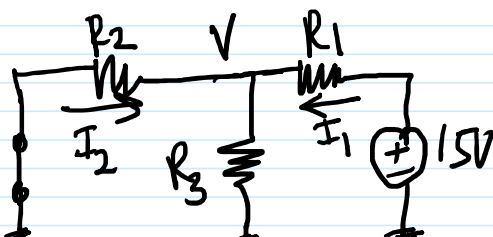
$$I_1 = -I_2 \times \frac{R_3}{R_1 + R_3} = -\frac{12}{8} \text{ mA} \times \frac{2}{12} = -\frac{1}{4} \text{ mA}$$


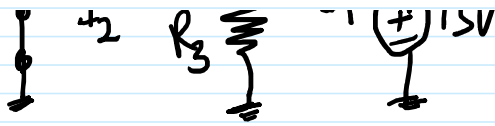
$$I_1 = \frac{15V}{R_1 + R_2 // R_3} = \frac{15V}{10K + \frac{10K}{7}} = \frac{15V \times 7}{80K}$$



$$R_1 + R_2 // R_3 = 10K + \frac{10K}{7} = 80K$$

$$I_1 = \frac{105}{80} \text{ mA}$$

$$I_2 = -I_1 * \frac{R_3}{R_3 + R_2} = -\frac{105}{80} * \frac{2}{7} \text{ mA}$$

$$I_2 = -\frac{30}{80} \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{-20}{80} + \frac{105}{80} = \frac{85}{80} \text{ mA}$$

$$= \frac{17}{16} \text{ mA} = \underline{\underline{1.0625 \text{ mA}}}$$

$$I_2 = \frac{120}{80} - \frac{30}{80} = \frac{90}{80} \text{ mA}$$

$$= \frac{9}{8} \text{ mA} = \underline{\underline{1.125 \text{ mA}}}$$

$$V = (I_1 + I_2) R_3 = \frac{175}{80} \text{ m} * 2K = \underline{\underline{4.375V}}$$

⑧ Use superposition & Voltage division

$$V = 10V * \frac{R_1 // R_3}{R_1 // R_3 + R_2} = \frac{20}{12} \times 10 = \frac{200}{12} = \frac{20}{8} V.$$

$$I_1 = -V/R_1 = -\frac{20}{8} * \frac{1}{10K} = -\frac{2}{8} \text{ mA} = -\frac{1}{4} \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{(10-V)}{R_2} = \frac{80-20}{8} * \frac{1}{5K} = \frac{12}{8} \text{ mA} = \frac{6}{4} \text{ mA}$$

$$V = 15V * \frac{R_2 // R_3}{R_2 // R_3 + R_1} = 15 * \frac{10/7}{10/7 + 10} = \frac{150}{80} = \underline{\underline{\frac{15}{8} V}}$$

$$I_2 = -V/R_2 = -\frac{15}{8} * \frac{1}{5K} = -\frac{3}{8} \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{(15-V)}{R_1} = \frac{15 * 8 - 15}{8} * \frac{1}{10K} = \frac{15 * 7}{80} \text{ mA}$$

$$V = \frac{20}{8} + \frac{15}{8} = \frac{35}{8} = \underline{\underline{4.375V}}$$

$$I_1 = \frac{35}{8} \text{ mA}, I_2 = 9/8 \text{ mA}.$$

2.

$$I_L = \frac{R_S}{R_S + R_L} I_S$$