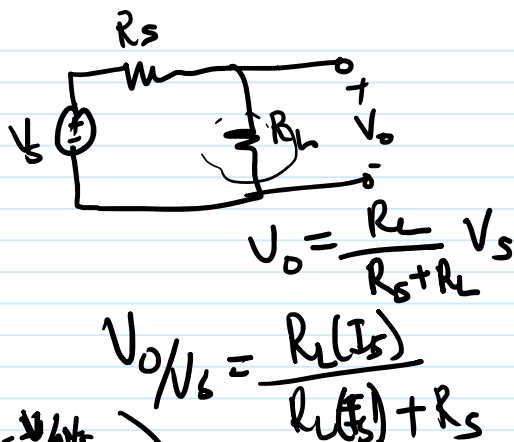


Friday, March 22, 2024 4:42 PM




$$V = I_0 (e^{V/V_T} - 1)$$

If x is small

$$e^x \approx 1 + x$$

Linearization

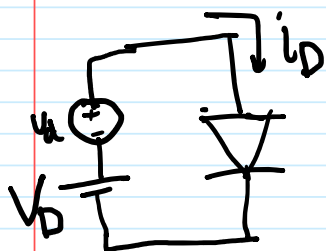

$X_f \rightarrow$ DC Voltage/Current

$x_y \rightarrow \text{DC} + \text{Small signal}$ //

$x_y \rightarrow \text{Small signal}$ "

$$i_D = I_D + i_d$$



$$g_d = \frac{\partial I_0}{\partial V_D} = \frac{\partial}{\partial V_D} \left(I_s \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) \right) = I_s \frac{e^{\frac{V_D}{nV_T}}}{V_T} \quad | \quad Q$$

$$g_d = \frac{I_D}{V_{\pi}} \Big|_Q = \frac{I_D}{V_T}$$

$$r_d = \frac{1}{g_d}$$


$$r_d = \frac{1}{g_d} = \frac{V_I}{I_O}$$

SS

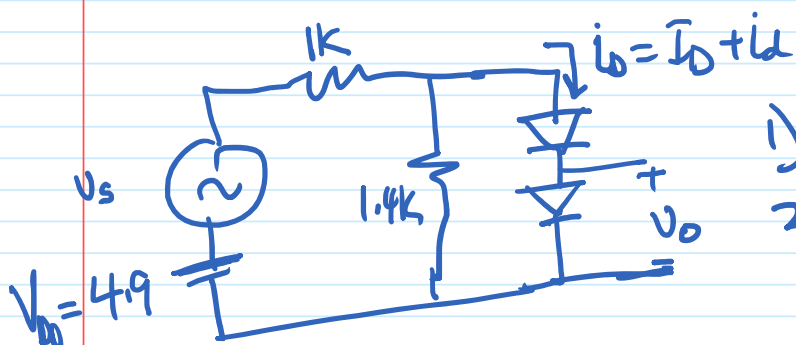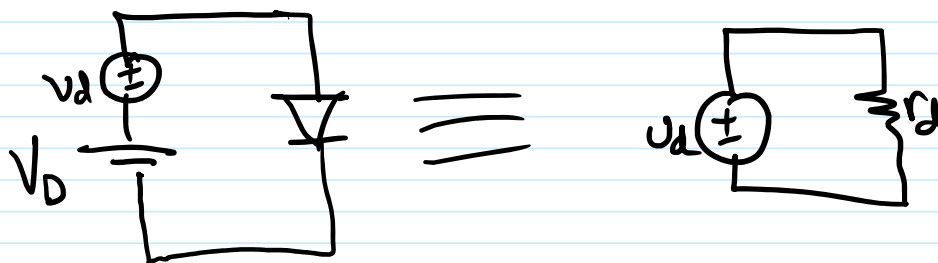

- 1) Find \$r_d\$
- 2) Find \$V_D\$
- 3) Find \$i_d\$

DC

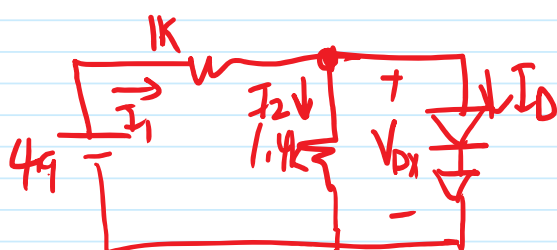


$$I_2 = \frac{V_{D1}}{1.4K} = \frac{1.4}{1.4K} = 1mA$$

$$I_1 = \frac{4.9 - 1.4}{1K} = 3.5mA$$

$$I_D = 3.5mA - 1mA = \underline{2.5mA}$$

$$(1mA, 0.7V), V_{D1} = 0.7 + 0.7 = 1.4V$$
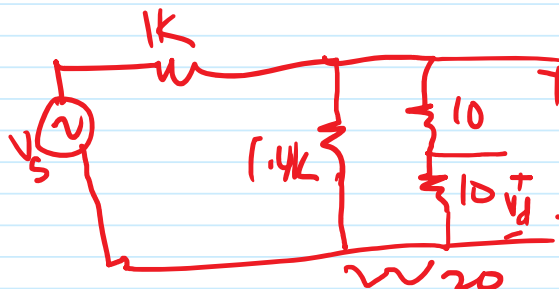
$$1) r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{25mV}{2.5mA} = 10\Omega$$



$$\frac{V_{d1}}{V_s} = \frac{20}{1K + 20} = 0.0196 \frac{V}{V}$$

$$\frac{V_d}{V_s} = \frac{1}{2} \frac{V_{d1}}{V_s} = \frac{10}{10 + 1K} = 0.0099 \frac{V}{V}$$

$$i_d = \frac{V_d}{10} = \frac{V_s}{10 + 1K} = 0.99 \times 10^{-3} V_s$$