

HW 8. solution

1.

(a).

$$(i) \text{ } T(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2 // sC_2}{R_1}$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + sR_2C_2}$$

$$T(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega R_2C_2}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2}}$$

$$\angle T(j\omega) = 180^\circ - \tan^{-1}(\omega R_2 C_2)$$


Lowpass Filter

$$(ii) \text{ } T(j\omega) = \frac{-10}{1 + j\omega 10^{-2}} \quad R_2 C_2 = 10^{-2}$$


$$|T(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{1 + 10^{-4}\omega^2}}$$

$$\angle T(j\omega) = 180^\circ - \tan^{-1}(10^{-2}\omega)$$

Mag:

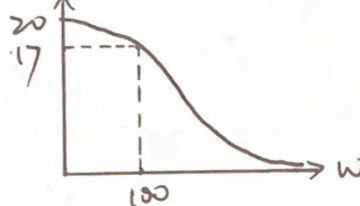

Phase (deg)

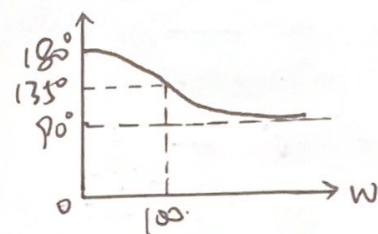

(b).

$$(i) \text{ } T(s) = -\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{-R_2}{\frac{1}{sC_1} // sL_1} = -R_2 (sC_1 + \frac{1}{sL_1})$$

$$T(j\omega) = -R_2 (j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L_1})$$

$$= R_2 j(\frac{1}{\omega L_1} - \omega C_1)$$

$$|T(j\omega)| = R_2 \left| \frac{1}{\omega L_1} - \omega C_1 \right|$$

$$\angle T(j\omega) = \begin{cases} 90^\circ & \omega < \sqrt{\frac{1}{L_1 C_1}} \\ -90^\circ & \omega > \sqrt{\frac{1}{L_1 C_1}} \end{cases}$$


Bandstop Filter $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_1 C_1}}$

$$(ii) \text{ } T(j\omega) = j(\frac{10^4}{\omega} - 0.1\omega) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_1 C_1}} = 10^{1.5} \approx 31.6$$


$$|T(j\omega)| = \left| \frac{10^4}{\omega} - 0.1\omega \right|$$

$$\angle T(j\omega) = \begin{cases} 90^\circ & \omega < 31.6 \\ -90^\circ & \omega > 31.6 \end{cases}$$

Mag:

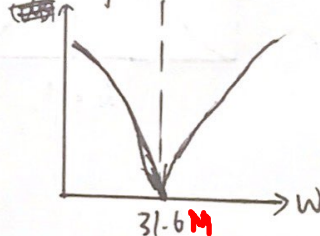

Deg

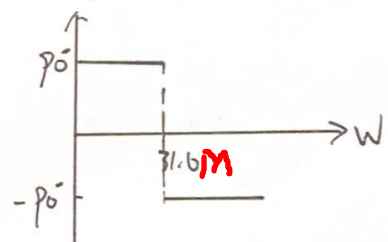

(c).

$$(i) \text{ } T(s) = -\frac{R_2}{\frac{1}{sC_1} // R_1} = -\frac{R_2}{R_1} (1 + sR_1C_1)$$

$$T(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} (1 + j\omega R_1C_1)$$

$$|T(j\omega)| = \frac{R_2}{R_1} \sqrt{1 + (\omega R_1C_1)^2}$$

$$\angle T(j\omega) = 180^\circ + \tan^{-1}(\omega R_1C_1)$$

$$R_1C_1 = 10^{-1}$$

Highpass filter


$$(ii) \text{ } T(s) = -10(1 + 0.1s)$$

$$T(j\omega) = -10(1 + 0.1j\omega)$$


$$|T(j\omega)| = 10 \sqrt{1 + (0.1\omega)^2}$$

$$\angle T(j\omega) = 180^\circ + \tan^{-1}(0.1\omega)$$

Mag

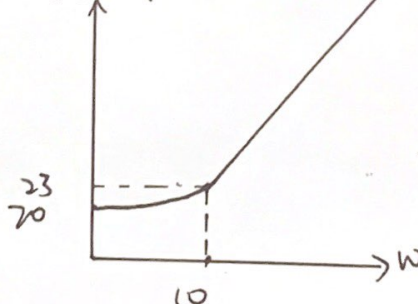

Deg

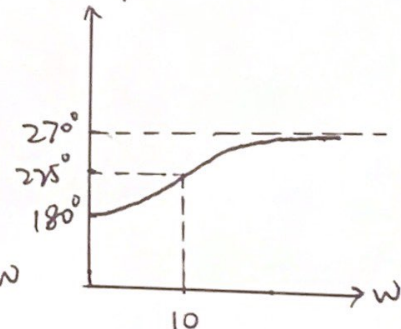

(d).
 (i) $T(s) = \frac{-\frac{1}{sC_2} // sL_2}{R_1}$

$$= \frac{-sL_2}{(1+s^2L_2C_2)R_1}$$

Bandpass filter

$$T(j\omega) = \frac{j\omega L_2}{(\omega^2 L_2 C_2 - 1)R_1}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{\omega L_2}{|\omega^2 L_2 C_2 - 1|R_1}$$

$$\angle T(j\omega) = \begin{cases} -90^\circ & \omega < \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} \\ 90^\circ & \omega > \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} \end{cases}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} = 10^{\frac{13}{2}} \approx 3.16 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

3.16M

(ii).
 $T(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega^2(10^3 - 10^{10})}$

$$|T(j\omega)| =$$

$$T(j\omega) = \frac{j\omega 10^{-6}}{(\omega^2 10^{-6} \cdot 10^7 - 1)10^4}$$

$$= \frac{j\omega}{\omega^2 10^3 - 10^{10}}$$

$$|T(j\omega)| = \frac{\omega}{\omega^2 10^3 - 10^{10}}$$

$$\angle T(j\omega) = \begin{cases} -90^\circ & \omega < 31.6 \text{M} \\ 90^\circ & \omega > 31.6 \text{M} \end{cases}$$

$$90^\circ \quad \omega > 31.6 \text{M}$$

3.16M

3.16M

