
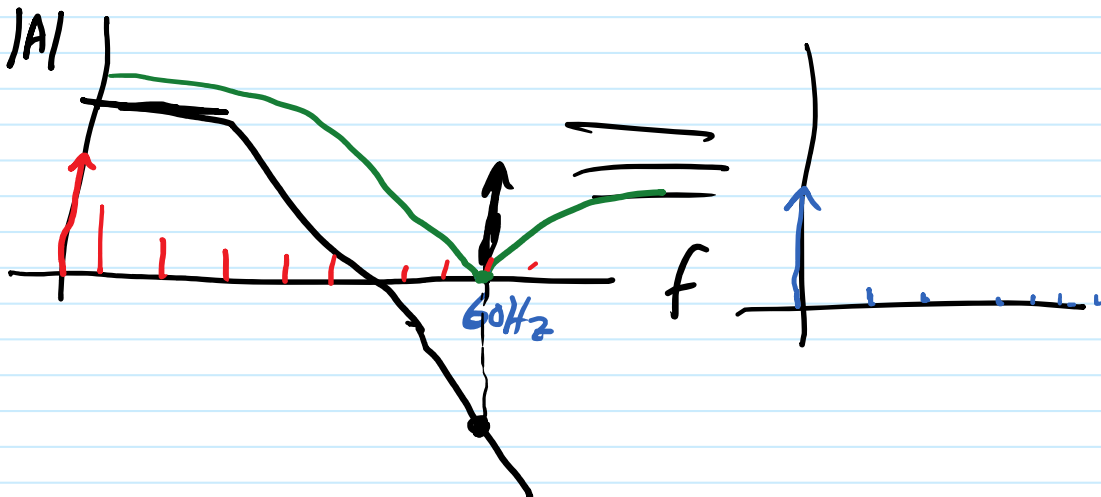
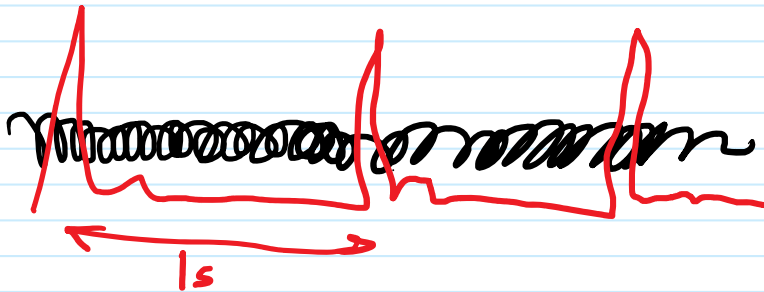


# Filters






Monday, February 26, 2024

4:07 PM

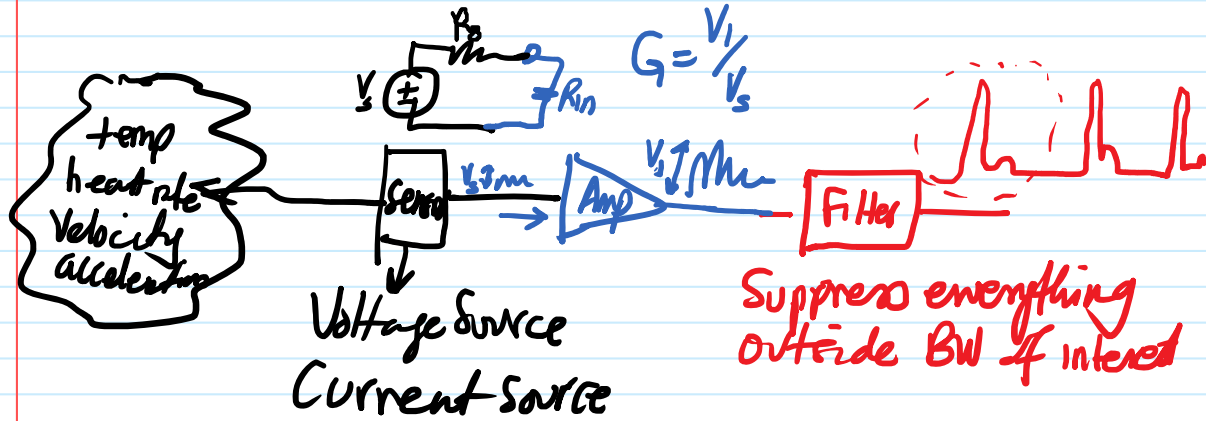

Four types of filters

# Four types of filters

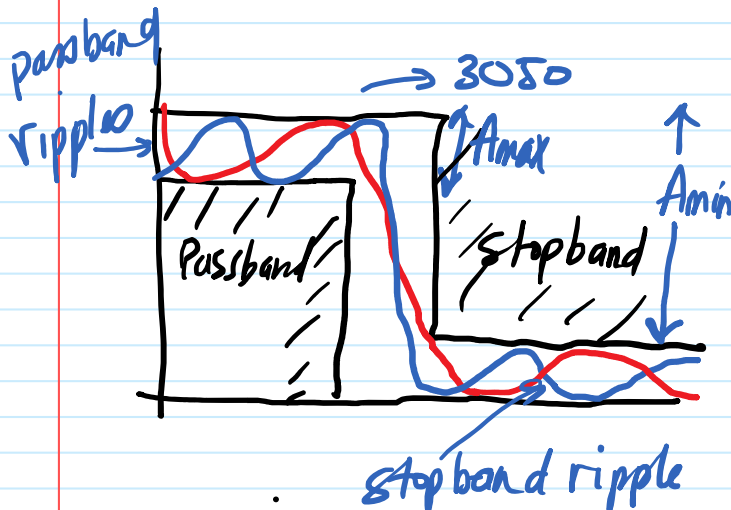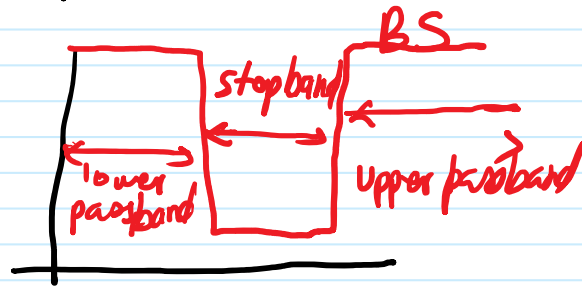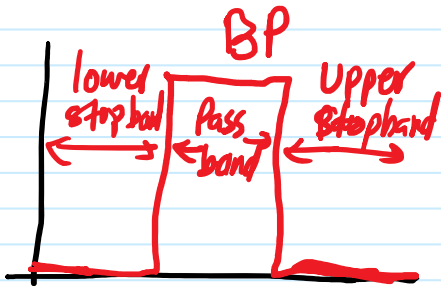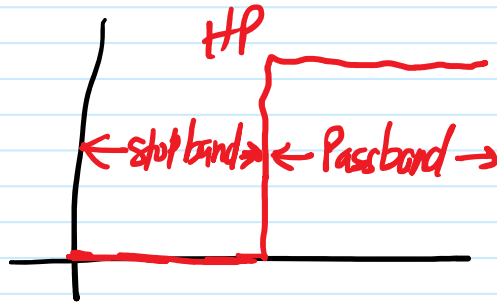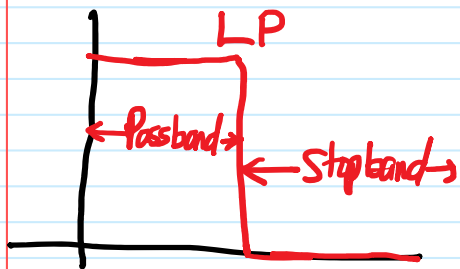


## Passive Examples

$$V_s \xrightarrow{R} V_o \quad \frac{V_o}{V_s} = \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R} = T(s)$$

$$j = -j$$

$$T(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$
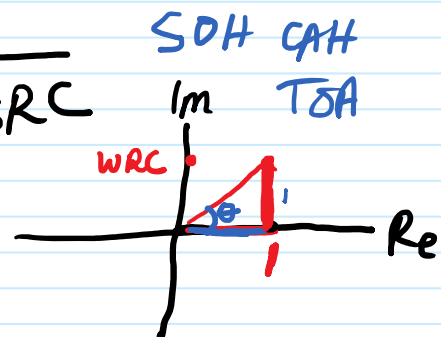
$$T(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



1

$|T|$   
1  
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$   
0




$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\angle T(j\omega) = 0 - \tan^{-1}(\frac{\omega RC}{1})$$

$\omega = 0$	$\omega \rightarrow \infty$	$\omega = 1/RC$
1	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
0	-90	-45

$$\tan \theta = \frac{\omega RC}{1}$$
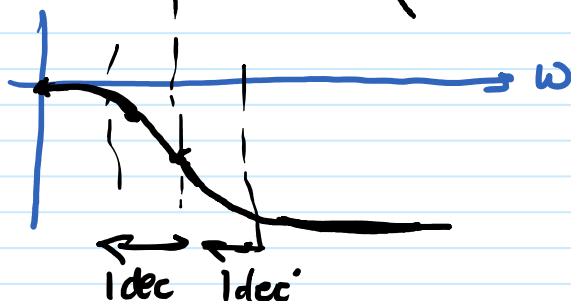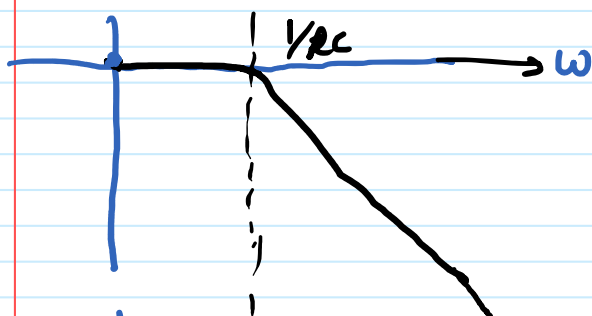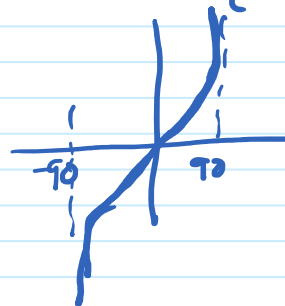
$$\theta = \tan^{-1}(\frac{\omega RC}{1})$$



$$T = \frac{V_o}{V_s} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

$$T(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$|T| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\angle 90 - \tan^{-1}(\frac{\omega RC}{1})$$

